
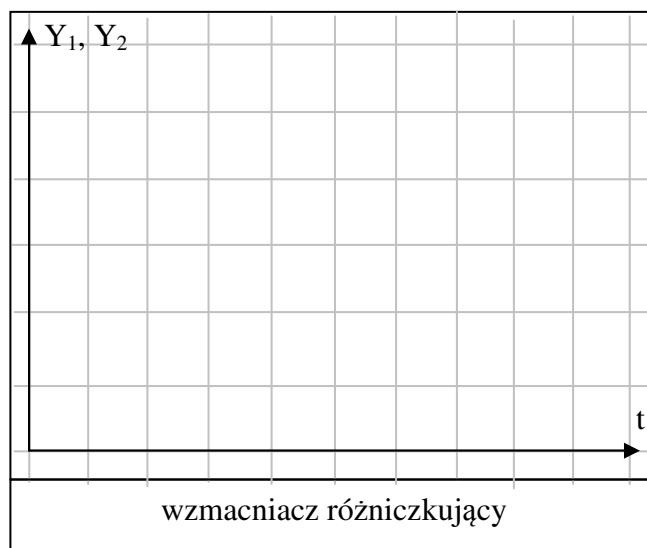


Wzmacniacz operacyjny

1.	4.	Data wykonania: -----
2.	5.	
3.	6.	

Lp	wzmacniacz sumujący				wzmacniacz różnicowy			
	$U_{WE\ a} = \dots\dots\dots V$		$U_{WE\ a} = \dots\dots\dots V$		$U_{WE\ a} = \dots\dots\dots V$		$U_{WE\ a} = \dots\dots\dots V$	
	$U_{WE\ b}$ [V]	U_{WY} [V]	$U_{WE\ b}$ [V]	U_{WY} [V]	$U_{WE\ b}$ [V]	U_{WY} [V]	$U_{WE\ b}$ [V]	U_{WY} [V]
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

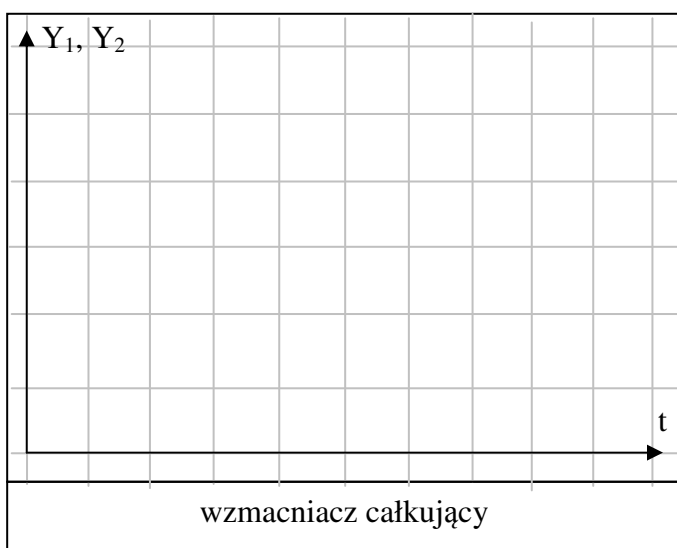

Podpis prowadzącego: