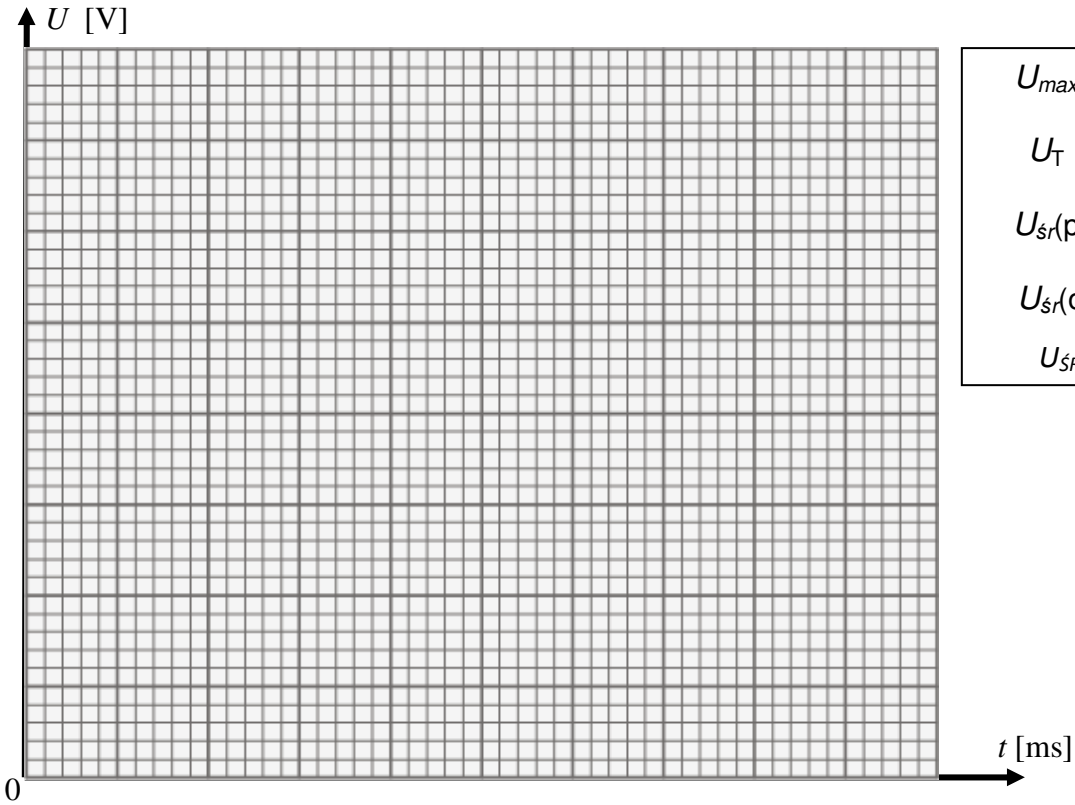



Badanie układu zasilającego		
1.	4.	Data wykonania: -----
2.	5.	
3.	6.	

**1. Badanie prostownika jednopółkowego**




$U_{max}$	= .....	V
$U_T$	= .....	V
$U_{sr}(pom.)$	= .....	V
$U_{sr}(obl.)$	= .....	V
$U_{sr} = 0,318 * U_{MAX}$		

**2. Badanie prostownika dwupółkowego**

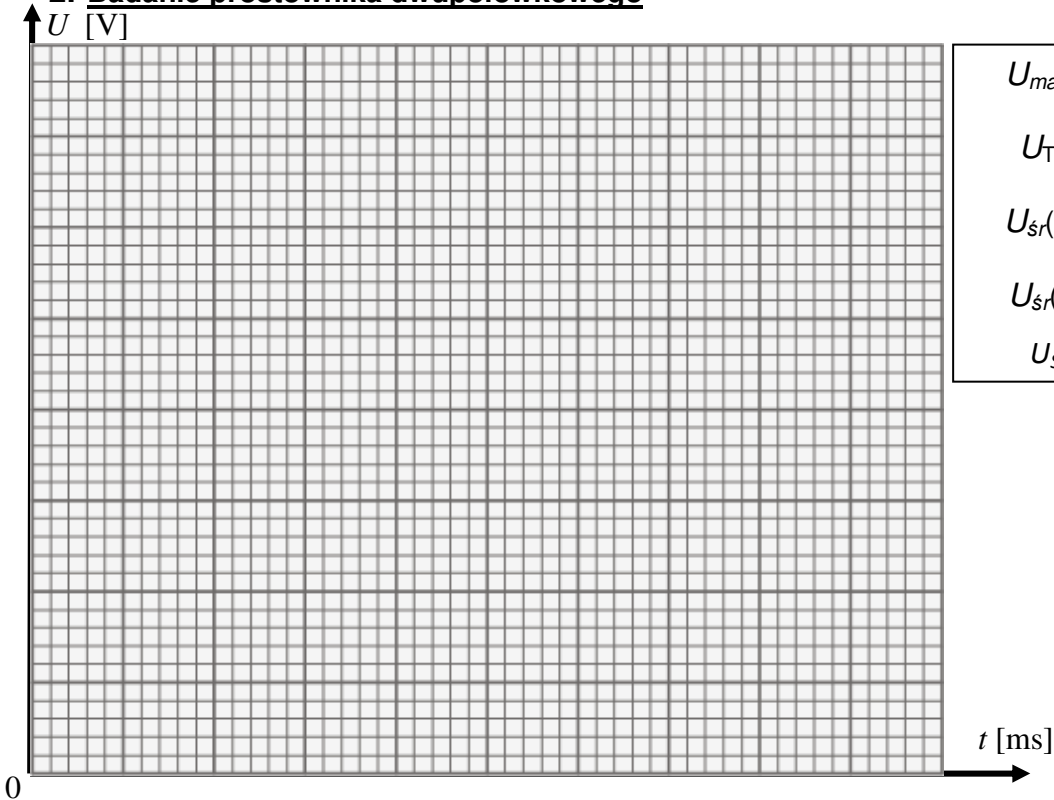

$U_{max}$	= .....	V
$U_T$	= .....	V
$U_{sr}(pom.)$	= .....	V
$U_{sr}(obl.)$	= .....	V
$U_{sr} = 0,637 * U_{MAX}$		
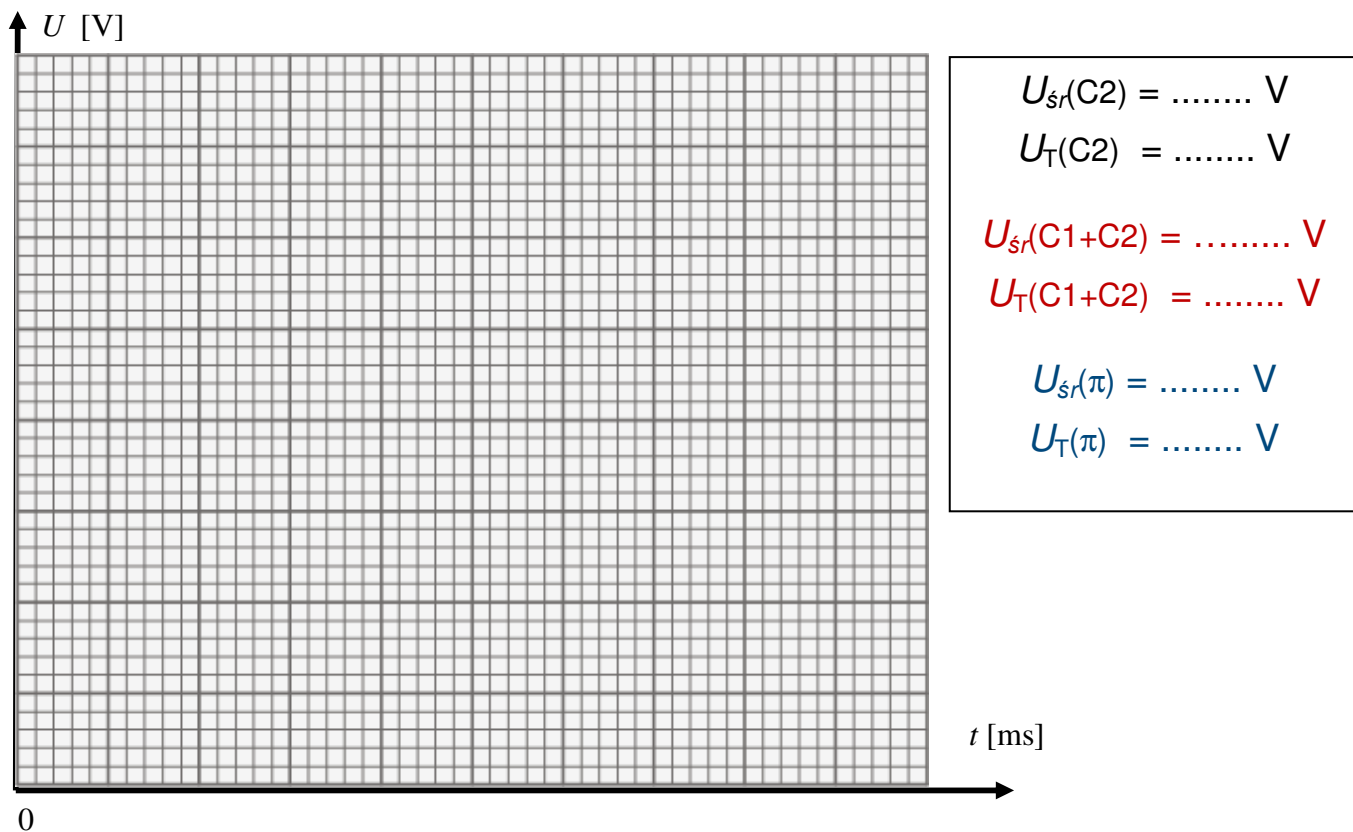
### 3. Badanie prostownika dwupołówkowego z filtrami



0

### 4. Badanie charakterystyki wyjściowej zasilacza

bez stabilizatora			ze stabilizatorem		
Lp.	$I_{WY}$ [mA]	$U_{WY}$ [V]	Lp.	$I_{WY}$ [mA]	$U_{WY}$ [V]
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		

.....  
*podpis prowadzącego*